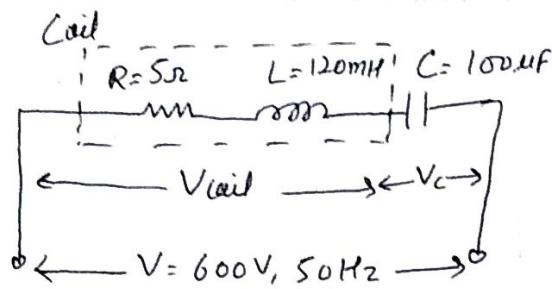


Ans 1.



(20 marks)

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(50)(120 \times 10^{-3}) = 37.7 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(50)(100 \times 10^{-6})} = 31.83 \Omega$$

Since  $X_L > X_C$ , circuit is Inductive

$$X_L - X_C = 37.7 - 31.83 = 5.87 \Omega$$

$$\text{Impedance } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ = \sqrt{5^2 + (5.87)^2} = 7.71 \Omega$$

a) Current,  $I = \frac{V}{Z} = \frac{600}{7.71} = \boxed{77.82 \text{ A}}$  (5)

b) Phase angle,  $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{5.87}{5}\right) = \boxed{49.58^\circ}$  (5)

c) Impedance of coil,  $Z_{\text{coil}} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{5^2 + (37.7)^2} = 38.03 \Omega$

Voltage across coil  $V_{\text{coil}} = I Z_{\text{coil}}$  (5)  
 $= (77.82)(38.03) = \boxed{2959.4 \text{ V}}$


d) Voltage across capacitor

$$V_C = I X_C$$

$$= (77.82)(31.83)$$

$$= \boxed{2477 \text{ V}}$$
 (5)

Ans 2

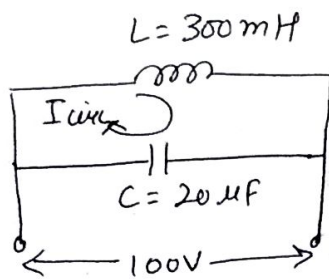

(10 marks)

a) Parallel resonant frequency,

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

However, resistance  $R = 0$ , hence

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{(300 \times 10^{-3})(20 \times 10^{-6})}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{10^6}{(3)(2)}}$$

$$= \frac{10^3}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{1}{6}\right)} = \boxed{64.97 \text{ Hz}} \quad (5)$$

b) Current circulating in L & C at resonance,

$$I_{\text{circ}} = \frac{V}{X_C} = \frac{V}{\left(\frac{1}{2\pi f_r C}\right)} = 2\pi f_r C V$$

$$= 2\pi (64.97)(20 \times 10^{-6})(100)$$

$$= \boxed{0.816 \text{ A}} \quad (5)$$

OR

$$I_{\text{circ}} = \frac{V}{X_L} = \frac{V}{2\pi f_r L}$$

$$= \frac{100}{2\pi (64.97)(300 \times 10^{-3})} = \boxed{0.816 \text{ A}}$$