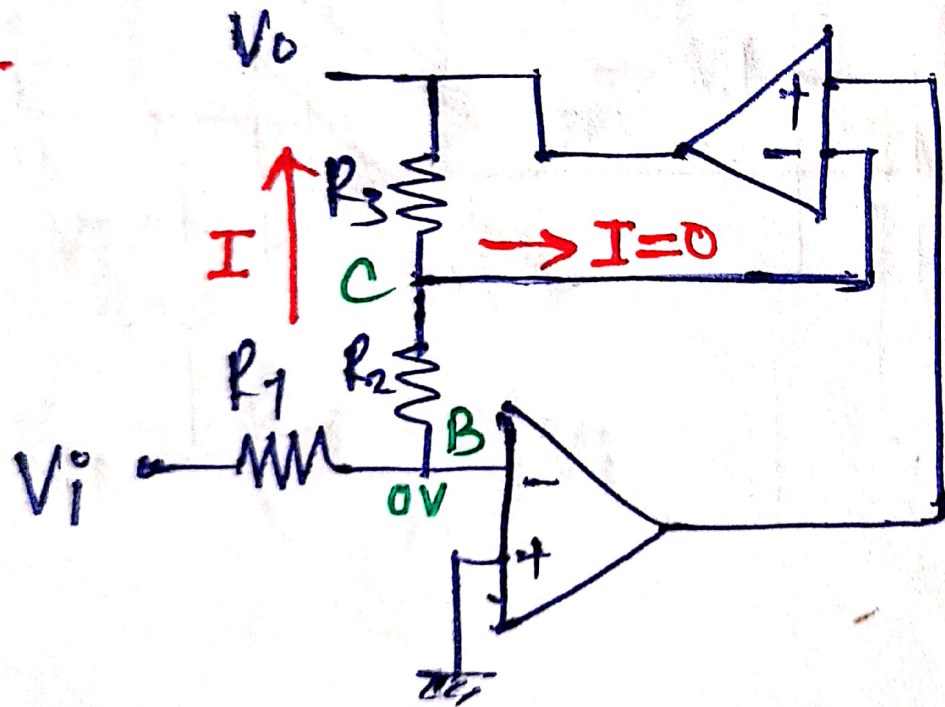


$V_{\Sigma I} = 0V$


PROB




KCL at node B -

$$\frac{0 - V_i}{R_1} + \frac{0 - V_o}{R_2 + R_3} = 0$$
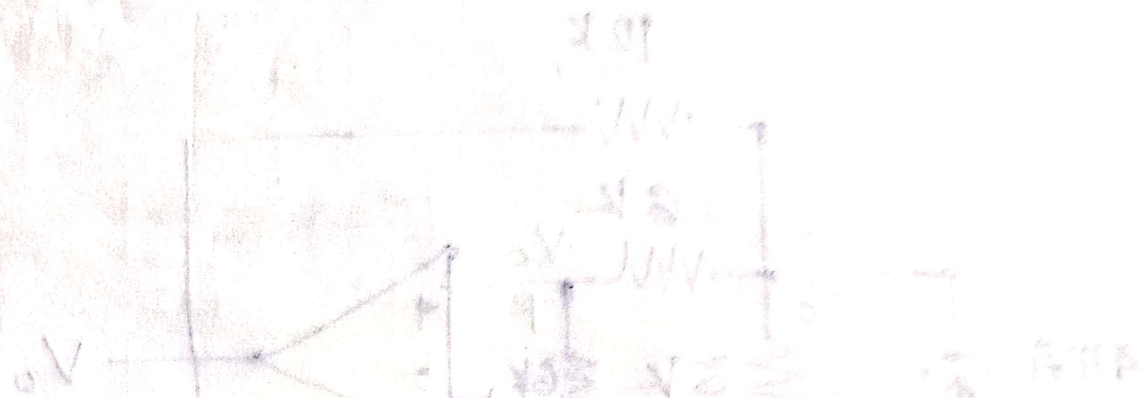
$$V_o = -\left(\frac{R_2 + R_3}{R_1}\right) V_i$$



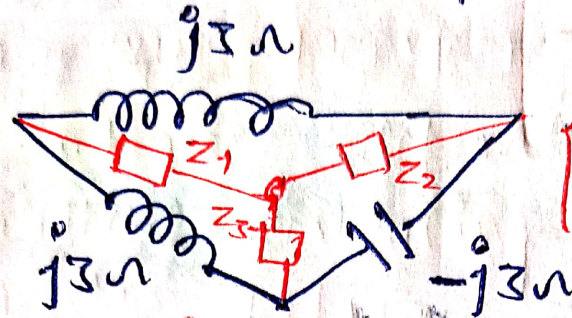Obtain eq. Star connection of N/W shown —




$jX_L \Rightarrow$ inductance
 $-jX_C \Rightarrow$ capacitance

$$Z_1 = \frac{(j3\Omega)(j3\Omega)}{j3\Omega + j3\Omega - j3\Omega} = j3\Omega \text{ (inductance)}$$

$$Z_2 = \frac{(j3\Omega)(-j3\Omega)}{j3\Omega + j3\Omega - j3\Omega} = -j3\Omega \text{ (capacitance)}$$

$$Z_3 = \frac{(j3\Omega)(-j3\Omega)}{j3\Omega + j3\Omega - j3\Omega} = -j3\Omega \text{ (capacitance)}$$

Equivalent Circuit —

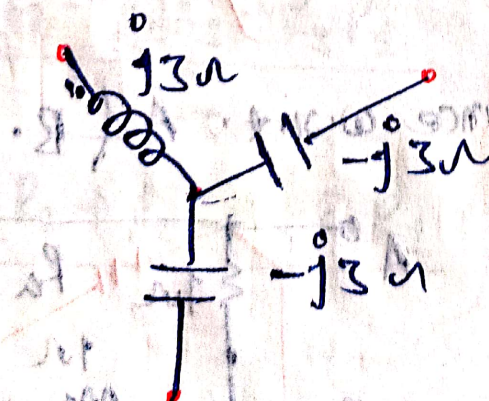

SOL(2):

