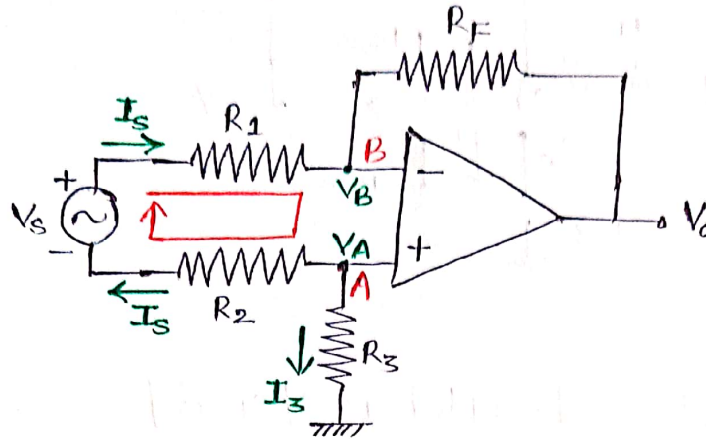


BE ASSIGNMENT-4 RUBRIC

SOL(1) :



Here $V_A = V_B = V$ (let) (due to virtual short)

KVL in mesh -

$$-V + I_s R_2 - V_s + I_s R_1 + V = 0$$

$$V_s = I_s (R_1 + R_2)$$

$$\therefore I_s = \frac{V_s}{R_1 + R_2} \quad \text{--- (a)}$$

KCL at Node-A -

$$I_s + I_3 = 0$$

$$\therefore I_3 = -I_s = \frac{-V_s}{R_1 + R_2}$$

$$\& V_A = V = I_3 R_3 = \frac{-R_3 V_s}{R_1 + R_2} \quad \text{--- (c)}$$

KCL at Node-B -

$$I_s = \frac{V_B - V_o}{R_F}$$

$$\frac{V_s}{R_1 + R_2} = \frac{V - V_o}{R_F}$$


$$\frac{R_F V_s}{R_1 + R_2} = \frac{-R_3 V_s}{R_1 + R_2} - V_o$$

$$V_o = \frac{-R_3 V_s}{R_1 + R_2} - \frac{R_F V_s}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore V_o = \frac{-(R_3 + R_F)}{(R_1 + R_2)} V_s \quad \text{--- (d)}$$

(8. Point)

SOL(2):

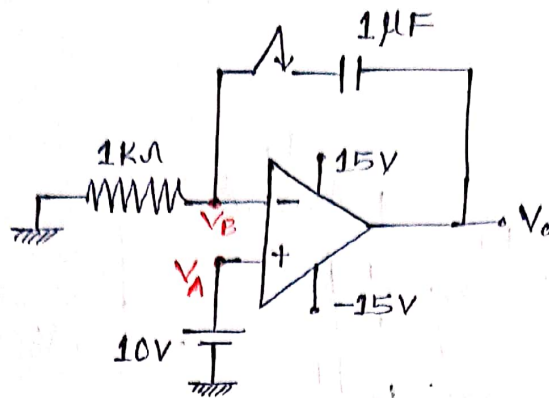

Part (I)

* at time $t = 0^-$ sec [switch is opened]
 $V_c(0^-) = 0V$ (Capacitor works as O.C.)
 $V_o(0^-) = 15V$ $\left\{ \begin{array}{l} V_A > V_B \\ V_A = 10V \\ V_B = 0V \end{array} \right\}$

* at time $t = 0^+$ sec [switch is closed]
 $V_c(0^+) = 0V$ (Capacitor works as S.C.)
 $V_o(0^+) = 10V$ $\left\{ \begin{array}{l} V_A = V_B \\ V_A = 10V \\ V_B = 10V \end{array} \right\}$

* at time $t = \infty$ sec [switch is closed]
 $V_c(\infty) = 15V$ (Capacitor works as O.C.)
 $V_o(\infty) = 15V$ $\left\{ \begin{array}{l} V_A > V_B \\ V_A = 10V \\ V_B = 0V \end{array} \right\}$

Part (II) General eqⁿ for capacitor response—

$$V_c(t) = [V_c(0^+) - V_c(\infty)] e^{-t/\tau} + V_c(\infty)$$

$$V_c(t) = [0 - 15] e^{-t/(10^3 \times 10^{-6})} + 15$$

$$V_c(t) = 15(1 - e^{-10^3 t})$$

$$\therefore V_c(1 \text{ msec}) = 15(1 - e^{-10^3 \times 1 \times 10^{-3}})$$

$$= 9.48 \text{ Volt} \quad \text{---(a)} \quad \rightarrow (3.0 \text{ Point})$$

Part (III) General eqⁿ for current through capacitor

$$I_c(t) = [I_c(0^+) - I_c(\infty)] e^{-t/\tau} + I_c(\infty)$$

Here $I_c(0^+) = \frac{10}{10^3} = 10 \text{ mA}$

$$I_c(\infty) = 0 \text{ A}$$

$$\tau = RC = 10^3 \times 10^{-6} = 10^{-3} \text{ sec}$$

$$\therefore I_c(t) = (0 + 10) e^{-t/10^{-3}} + 0$$

$$= 10 e^{-10^3 t}$$

$$\therefore I_c(1 \text{ msec}) = 10 e^{-(10^3)(10^{-3})}$$

$$= 3.67 \text{ mA} \quad \text{--- (b)} \quad \rightarrow (3 \text{ Point})$$

Part (IV) at time $t = 1 \text{ msec}$

$$V_B(1 \text{ msec}) = I_c(1 \text{ msec}) \times (1 \times 10^3)$$

$$= 3.67 \times 10^{-3} \times 10^3$$

$$= 3.67 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_o(1 \text{ msec}) = V_c(1 \text{ msec}) + V_B(1 \text{ msec})$$

$$= 9.48 + 3.67$$

$$= 13.15 \text{ Volt} \quad \text{--- (c)} \quad \rightarrow (2 \text{ Point})$$

SOL(3): Part (I)


Case (I):

If $V_i(t) = (+ve)$

then—

D_1 is ON

D_2 is OFF

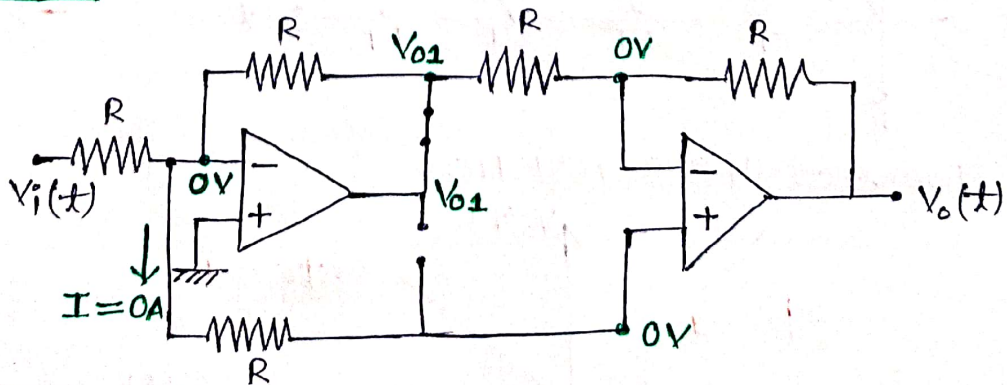

$$\therefore V_{o1} = \left(\frac{-R}{R}\right) V_i = -V_i$$

$$\therefore V_o(t) = \left(\frac{R}{R}\right) V_{o1} = V_i(t) \quad \text{--- (a)}$$

$\rightarrow (1.5 \text{ Point})$


Case (II) :

If $V_i(t) = (-V_o)$

then—

D_1 is OFF

D_2 is ON

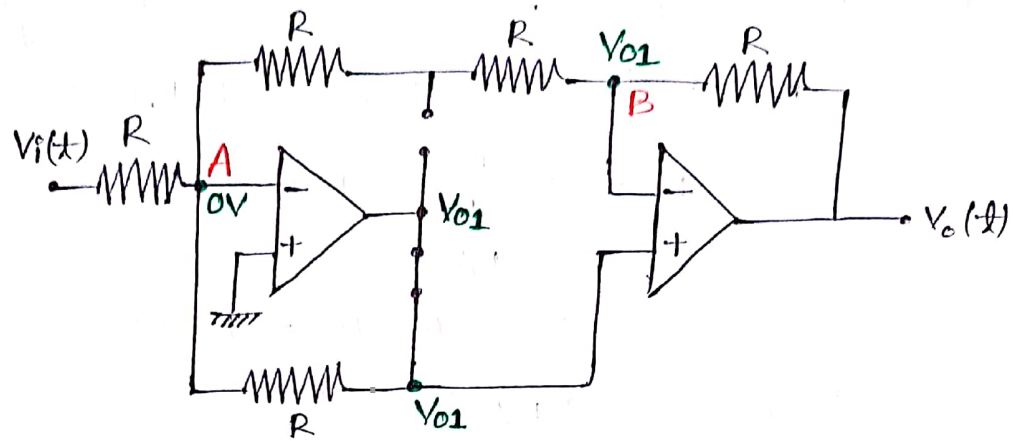

KCL at Node-A,

$$\frac{0 - V_i}{R} + \frac{0 - V_{o1}}{R} + \frac{0 - V_{o1}}{2R} = 0$$

$$V_{o1} = \left(-\frac{2}{3}\right) V_i$$

KCL at Node-B,


$$\frac{V_{o1} - 0}{2R} + \frac{V_{o1} - V_o}{R} = 0$$

$$V_o = \frac{3}{2} V_{o1} = -V_i$$

$$\therefore V_o(t) = -V_i(t) \quad \text{--- (b)}$$


→ (1.5 Point)

Part (II)

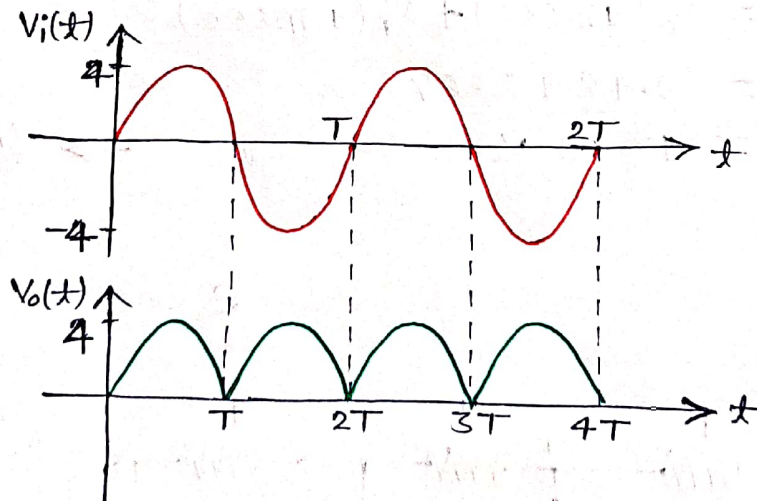

→ (2 Point)


Part (III) Transfer Characteristics

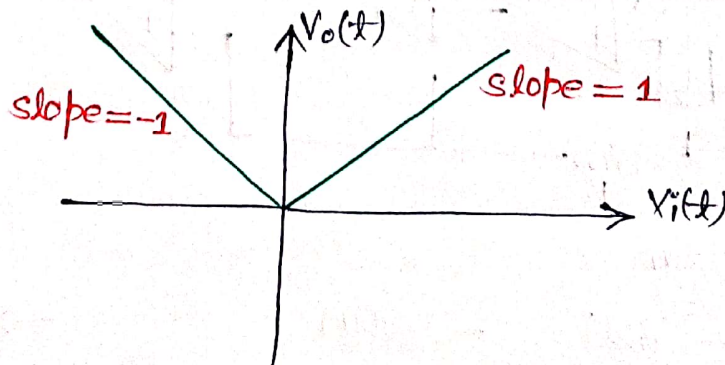

→ (2 Point)

Part (IV) Given circuit is work as Full Wave Rectifier. → (1 Point)

SOL(4) :

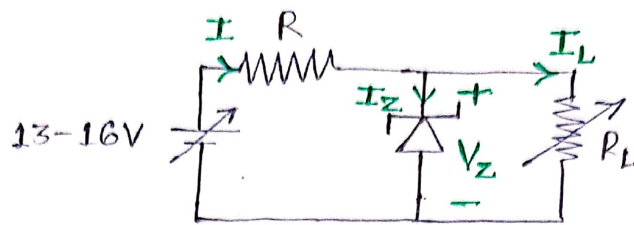

Given Parameters - Zener Voltage, $V_Z = 10V$

Load Current, $I_L = 10mA - 25mA$

Min^m Zener Current, $I_{Zmin} = 15mA$

Input Voltage, $V_i = 13-16V$

$$\begin{array}{ccc} I & = & I_Z + I_L \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Variable} & & \text{Variable} \\ & \downarrow & \\ & \text{Given Min}^m & \\ & \text{Value} & \end{array}$$

$$\therefore I_{min} = I_{Zmin} + I_{Lmax}$$

→ (2 Point)

$$\left(\frac{V_i - V_Z}{R} \right) = I_{Zmin} + I_{Lmax}$$

→ (2 Point)

$$\left(\frac{13-10}{R} \right) = 15 + 25$$

$$\frac{3}{R} = 100$$


$$\therefore R = 30\Omega$$

→ (4 Point)

5):

Here $V_i(t) = 5 \sin(\omega t)$

$$V_i(t) = V_c(t) + V_d + 2$$

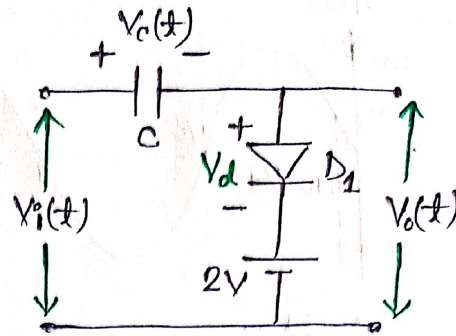


Part (I)

Case (I): For $0 \leq V_i \leq (2)$, Diode is OFF.

$$\therefore V_c(t) = 0V$$

$$\therefore V_o(t) = V_d = V_i(t)$$

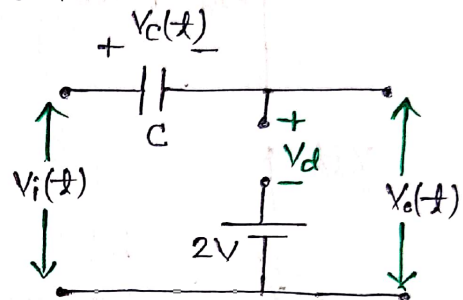


→ (1 Point)

Case (II): For $(2) < V_i < (5)$, Diode is ON.

$$\begin{aligned} \therefore V_c(t) &= V_i(t) - V_d - 2 \\ &= V_i(t) - 0 - 2 \\ &= [V_i(t) - 2] \end{aligned}$$

at $t = (T/4)$, $V_c(t) = (5 - 2) = 3V$


$$\therefore V_o(t) = 2V$$

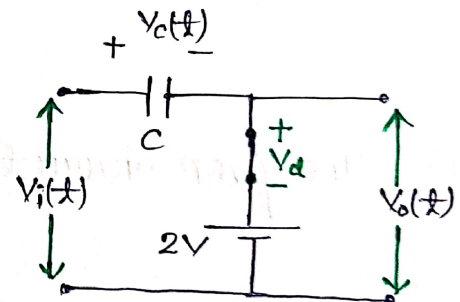

→ (1 Point)



Case (III): For $V_i > (5)$, Diode is OFF.
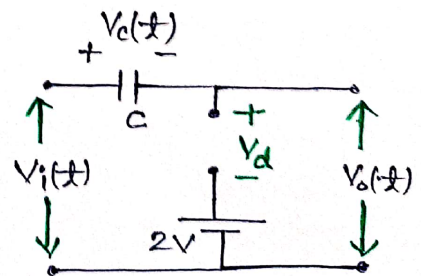
$$\begin{aligned} V_o(t) &= V_d = V_i(t) - V_c(t) \\ &= [V_i(t) - 3] \end{aligned}$$




→ (1 Point)

Part (II):

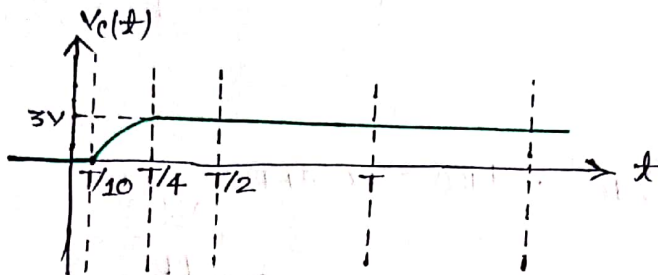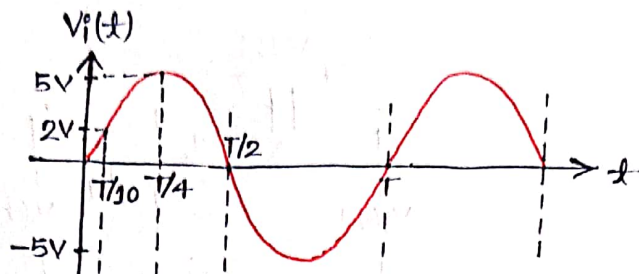

→ (2 Point)

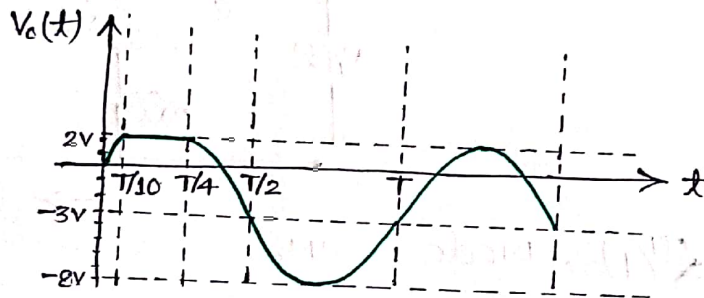

→ (2 Point)

Part (III): The given circuit is working as a clamper circuit.

→ (1 Point)