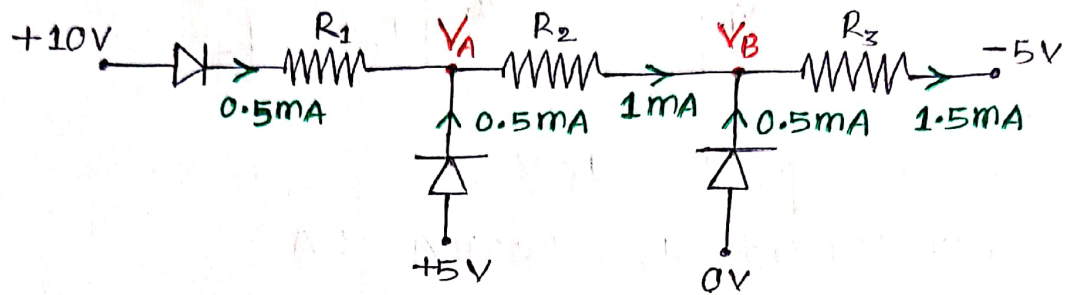


BE Quiz-6 RUBRIC

SOL(1) :



Each diode current = 0.5 mA
Cut in voltage of each diode = 0.6 V } (Given)

$$\therefore V_A = (5 - 0.6) \text{ V} = 4.4 \text{ V} \quad \text{--- (a)}$$

$$\therefore V_B = (0 - 0.6) \text{ V} = -0.6 \text{ V} \quad \text{--- (b)}$$

$$\therefore R_1 = \frac{10 - V_A - 0.6}{0.5 \times 10^{-3}} = \frac{10 - 4.4 - 0.6}{0.5 \times 10^{-3}} = 10 \text{ k}\Omega \quad \text{--- (c)}$$

→ (2.5 Point)


$$\therefore R_2 = \frac{V_A - V_B}{1 \times 10^{-3}} = \frac{4.4 - (-0.6)}{1 \times 10^{-3}} = 5 \text{ k}\Omega \quad \text{--- (d)}$$

→ (2.5 Point)

$$\therefore R_3 = \frac{V_B - (-5)}{1.5 \times 10^{-3}} = \frac{(-0.6) - (-5)}{1.5 \times 10^{-3}} = 2.93 \text{ k}\Omega \quad \text{--- (e)}$$

→ (2.5 Point)

SOL(2):

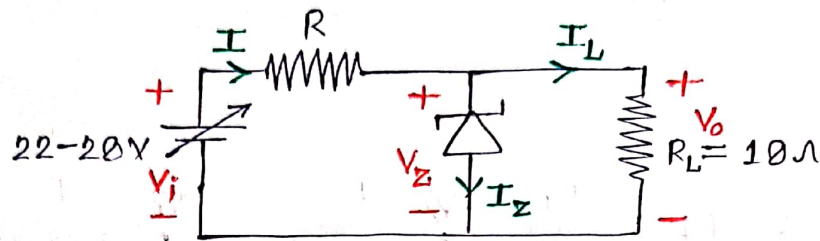

Given —

Zener Voltage, $V_Z = 10\text{ V}$

Zener Current, $I_Z = 200\text{ mA} - 2\text{ A}$

Input Voltage, $V_i = 22 - 20\text{ V}$

Load resistance, $R_L = 10\ \Omega$

$$I = I_Z + I_L$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
varying const

$$\therefore I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10}{10} = 1\text{ A} \quad \text{--- (a)}$$

Condition: when $(V_i)_{\max} = 20\text{ V}$

then I & I_Z will be maximum.

$$\frac{(V_i)_{\max} - V_Z}{R} = (I_Z)_{\max} + I_L$$

$$\left(\frac{20 - 10}{R} \right) = 2 + 1$$

$$\therefore R = \left(\frac{10}{3} \right) \Omega$$

--- (b)

→ (7.5 Point)